



Grosse charge, I_{out} est donc faible et la Zener est en avalanche. La charge est régulée.

Diviseur résistif, la Zener est bloquante.